
 <div>UTN.BA <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES</small></div>	Ingeniería en Electrónica Técnicas Digitales I		Parcial 1-b	
			Fecha: 30/09/2020	
Apellido y nombre:		Leg:		
Aclaraciones Todos los diseños deben estar respaldados por tablas de verdad o diagramas de funcionamiento. Evite ambigüedades. Tampoco agregue circuitería adicional que no sea expresamente lo pedido.				
Tiempo asignado al examen y criterio de evaluación El alumno estará en contacto con los docentes, en forma virtual, durante 3 horas. Luego dispone de tiempo para completar el examen hasta las 12hs del día siguiente. Los 4 problemas tienen la misma ponderación en la calificación: 2,5 puntos.				

P	a	b	c	+
1				
2			x	
3				
4			x	
Nota:				

Problema 1


Analice el circuito de la figura

 

- Escriba las ecuaciones de transiciones.
- Confeccione las tablas de transiciones.
- Dibuje el diagrama de estados. Proponga un estado de reset e indique que criterio adoptó al elegirlo.

 Problema 2

Diseñe a nivel RTL un circuito contador no signado que tiene las siguientes entradas y salidas



El circuito responde a la entrada **m** de manera tal que

- Si **m** = '0' cuenta de 0 a 7.
- Si **m** = '1' cuenta de 0 a 15.


Por otra para la señal **dir** determina el siguiente comportamiento

- Si **dir** = '0' cuenta en forma ascendente
- Si **dir** = '1' cuenta en forma descendente.


- a)** Confeccione tablas de verdad o tablas reducidas o diagramas explicativos que expliquen la lógica de estados futuros del circuito.
- b)** Dibuje el circuito a nivel RTL. El circuito debe corresponder al desarrollo del punto **a)**. Solo puede utilizar un comparador de magnitudes.

 Problema 3

Diseñe un circuito secuencial cuyas entradas y salidas vienen dadas por la figura



 Construya el circuito usando flip-flops disparados por flanco ascendente y con reset asincrónico. El circuito evoluciona siguiendo la secuencia dada por el diagrama temporal



Muy importante: La secuencia se repite cada 8 ciclos de reloj.

- a)** Confeccione un diagrama de estados que satisfaga el comportamiento buscado.
- b)** Construya las tablas de transiciones y salidas.
- c)** Obtenga las ecuaciones de transiciones y salidas.

No es necesario que dibuje el circuito resultante.

Problema 4


El siguiente contador Johnson tiene 3 flip-flop cuyos parámetros temporales son

$t_{CQ} = 500 \text{ ps}$

$t_{SU} = 200 \text{ ps}$

$t_h = 100 \text{ ps}$

$t_{inv} = 100 \text{ ps}$

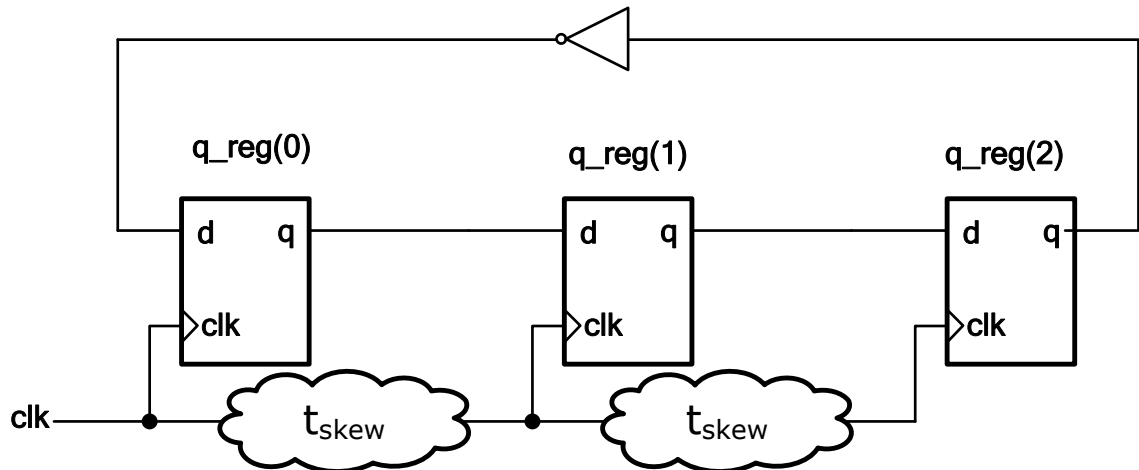

El flip-flop **q(0)** recibe el clock general de forma directa. Los flip-flops **q(1)** y **q(2)** lo reciben con skew.

a) Para cada camino registro a registro formule las ecuaciones de *Hold Check* y determine el rango que puede adoptar **tskew** para ese caso.

b) Con las anteriores determine el rango de **tskew** válido para todo el circuito.